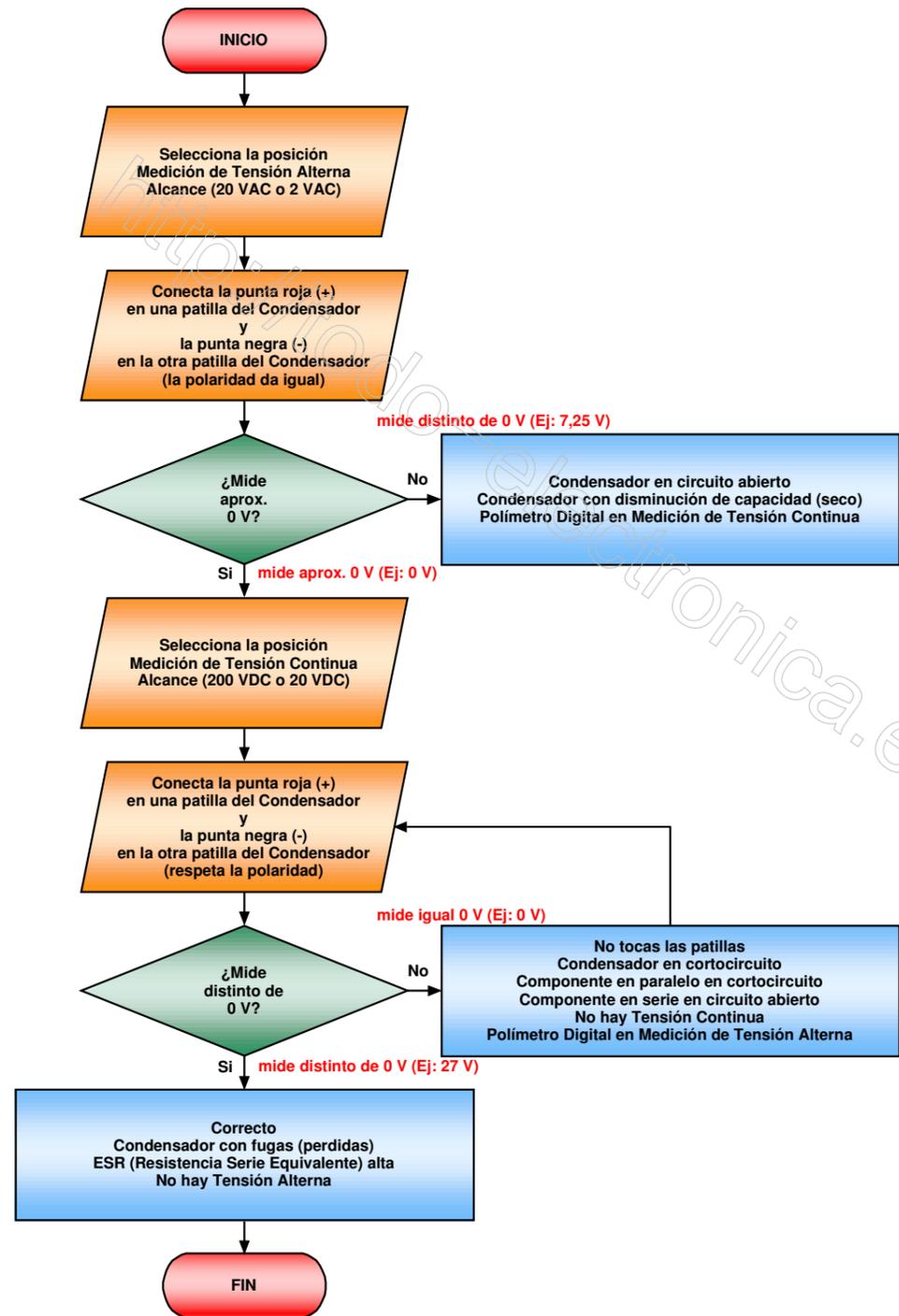


Comprobación de un Condensador de Acoplo, Desacoplo o Filtro de Fuente de Alimentación midiendo Tensión



Electronica.es/ José Antonio Sánchez Castillo