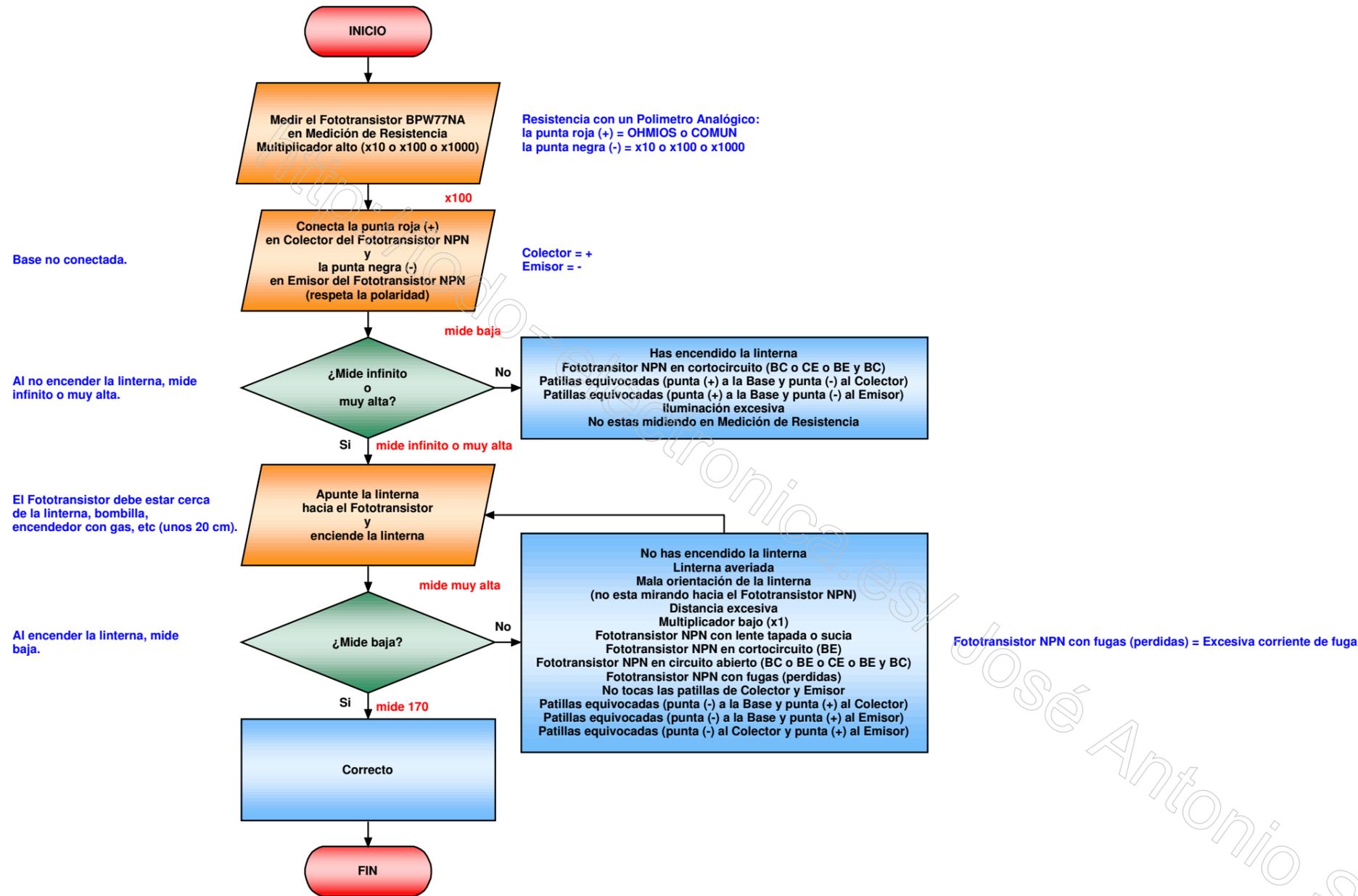


Comprobación de un Fototransistor NPN midiendo Resistencia con un Polímetro Analógico y una linterna



Notas:
Este método es mejor.
Un Fototransistor NPN sin luz es igual a un Transistor NPN.
No se fabrica el Fototransistor PNP.
En x1 la aguja se mueve poco (final de escala) al encender la linterna.
En x1000 mide muy alta (no mide infinito) al no encender la linterna debido a la luz ambiente.

José Antonio Sánchez Castillo