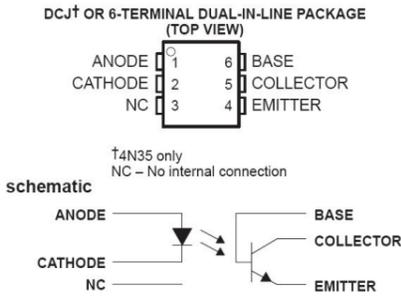
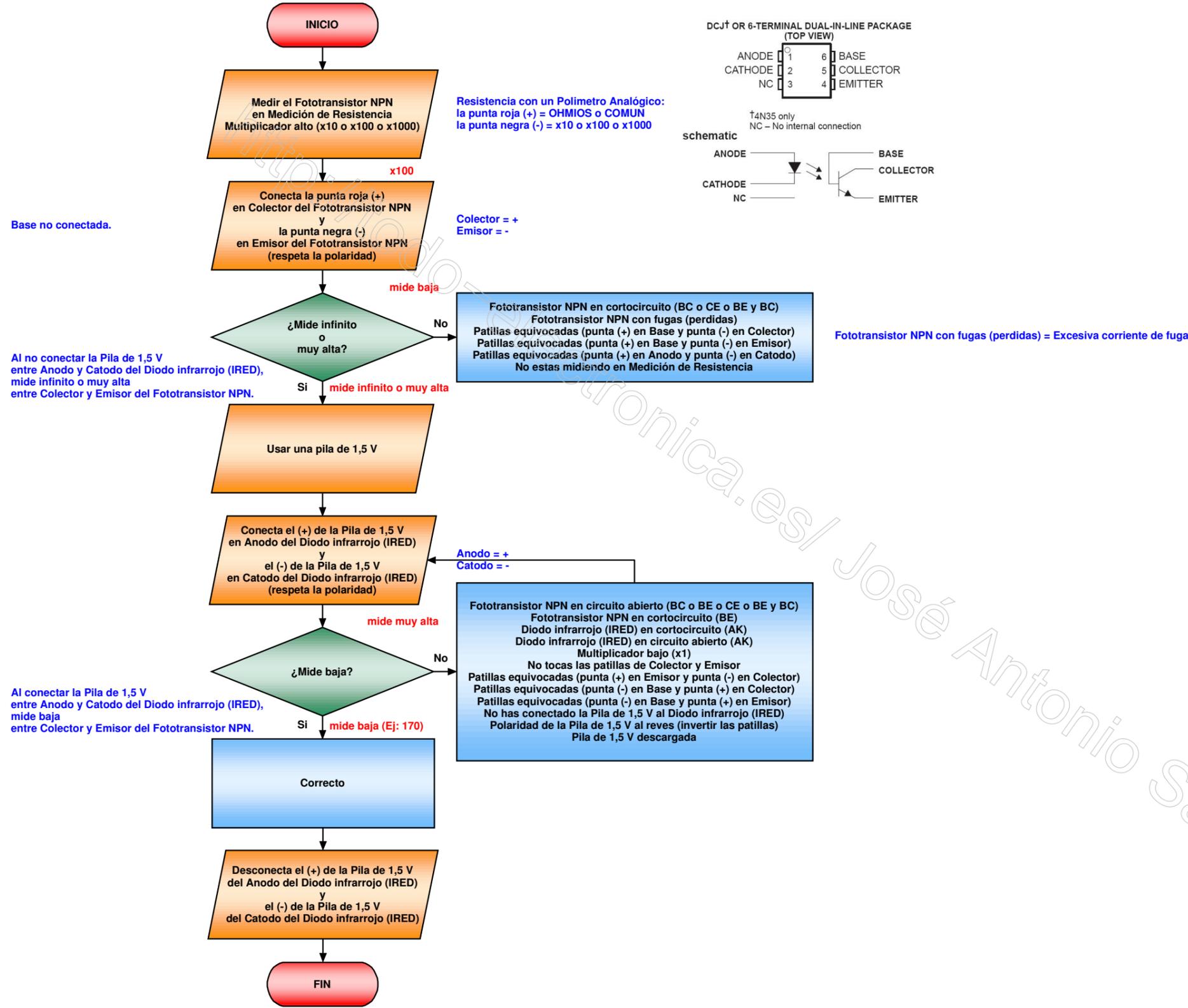


Comprobación de un Optoacoplador midiendo Resistencia con un Polímetro Analógico y una Pila de 1,5 V



Notas:  
Desconectar la Pila de 1,5 V para evitar que se caliente excesivamente el Diodo infrarrojo (IRED).

Electronica.es/ José Antonio Sánchez Castillo