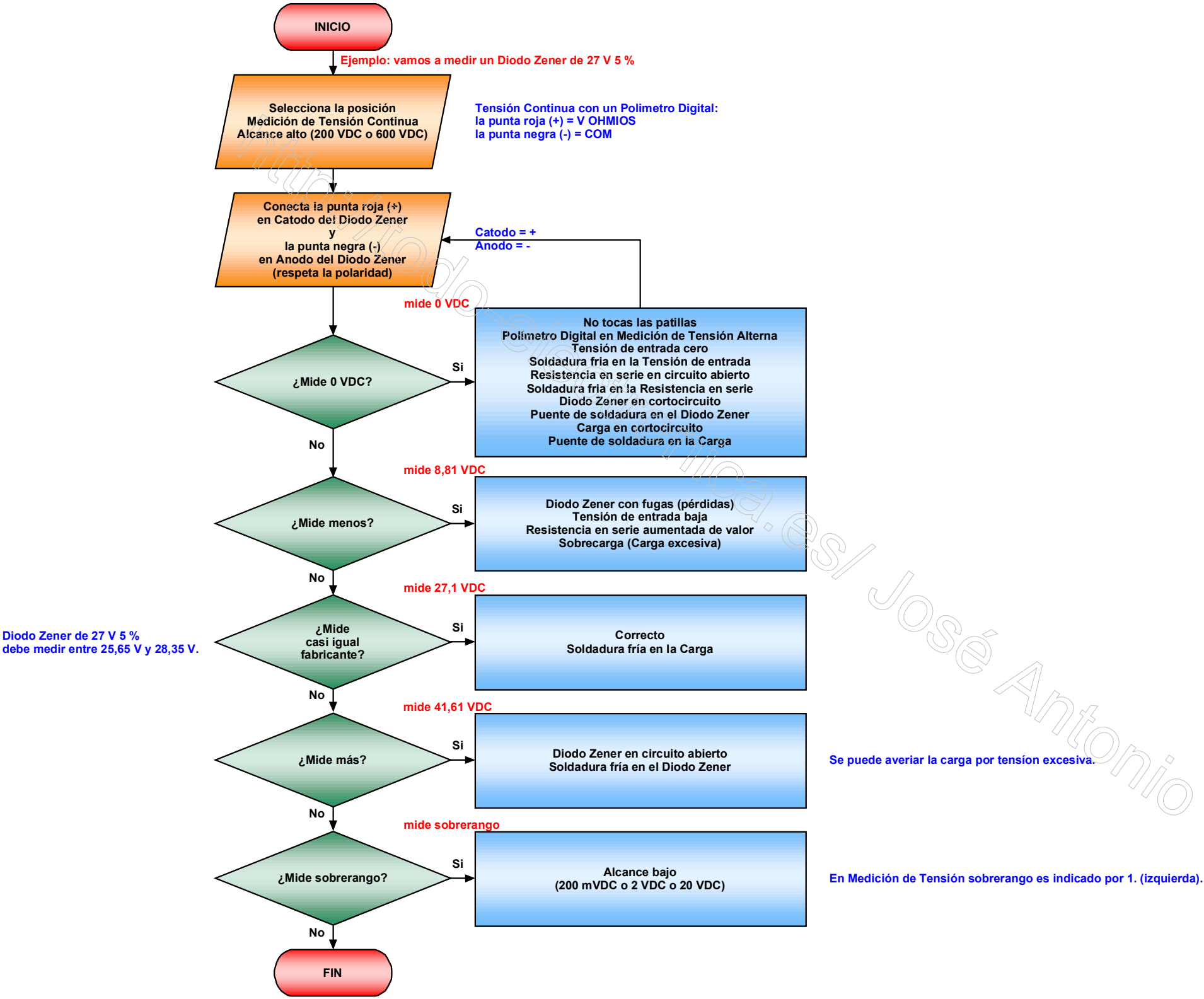




Notas:
Este método es mejor.
Usar el alcance inmediatamente superior al valor nominal para más precisión.
El valor real debe medir entre el valor mínimo y máximo de la tensión que va impresa en el propio diodo:
 $\text{valor mínimo} = \text{valor nominal} - \text{valor nominal} \times \text{tolerancia}/100$
 $\text{valor máximo} = \text{valor nominal} + \text{valor nominal} \times \text{tolerancia}/100$
Este método solo comprueba estas averías: Diodo Zener en circuito abierto, Diodo Zener en cortocircuito, Diodo Zener con fugas (pérdidas), Resistencia en circuito abierto, Resistencia aumentada de valor, etc.