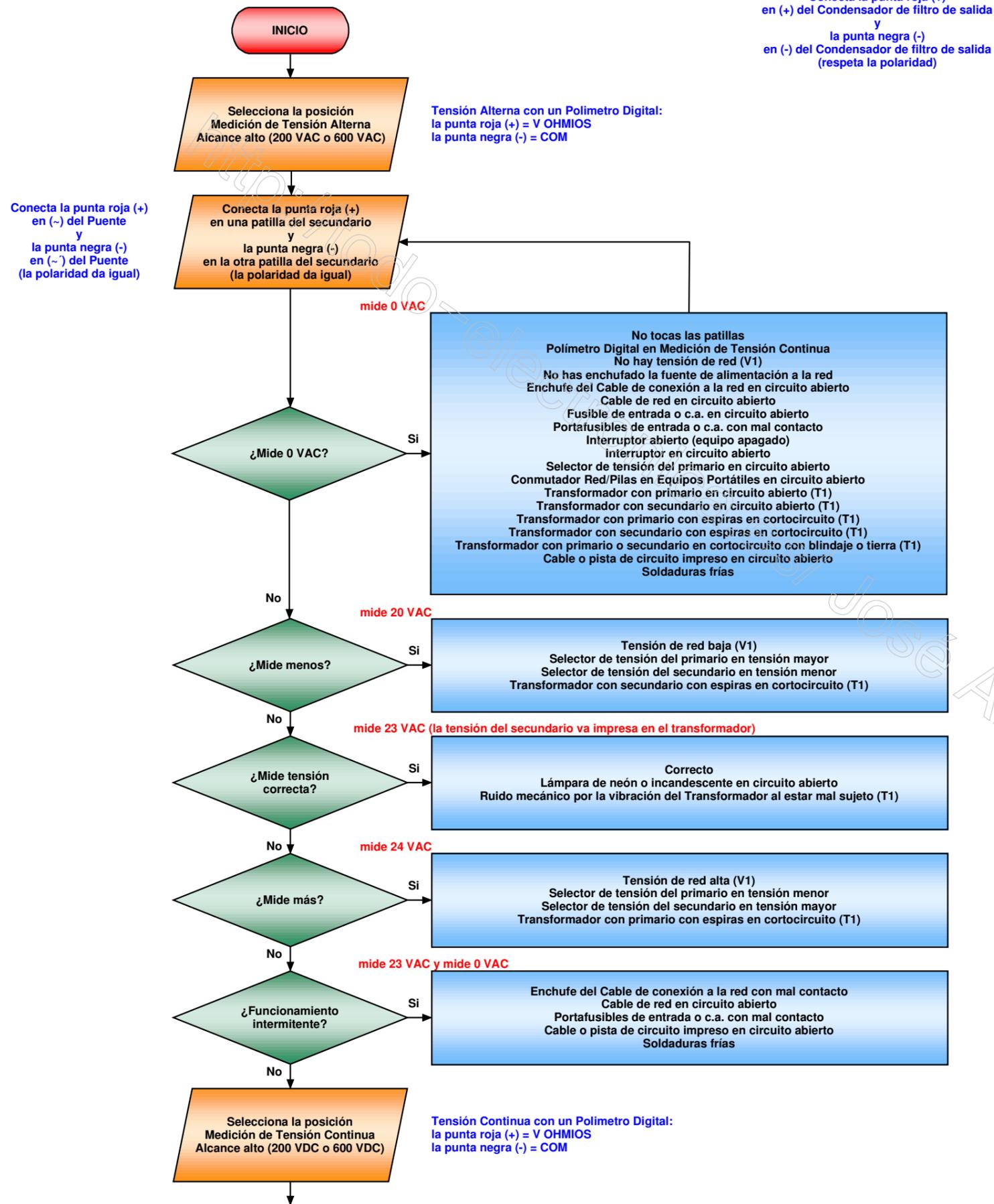


Comprobación de una Fuente Lineal midiendo Tensión con un Polímetro Digital



Conecta la punta roja (+) en (+) del Condensador de filtro de salida y la punta negra (-) en (-) del Condensador de filtro de salida (respetar la polaridad)

