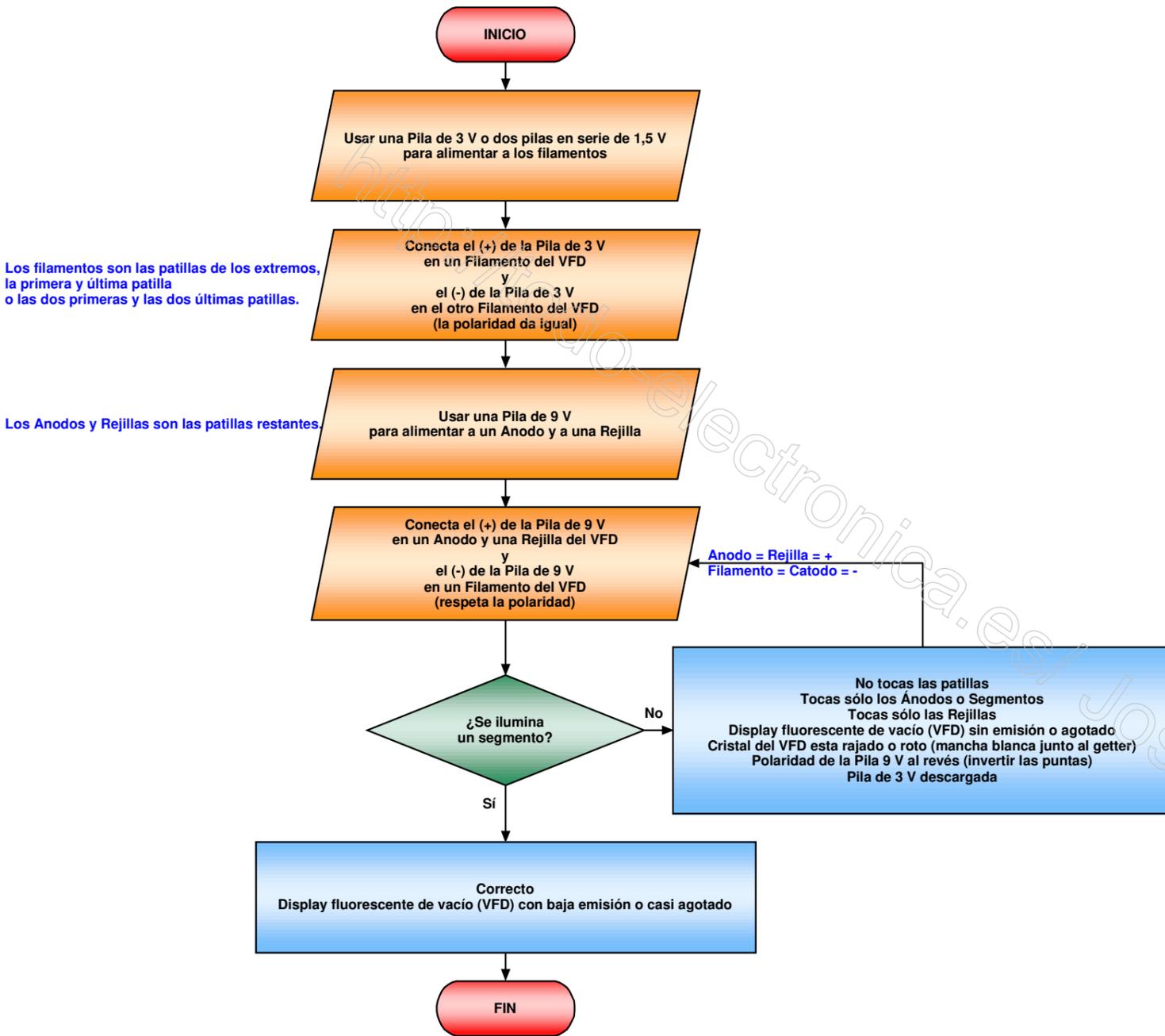


Comprobación de un Display Fluorescente de Vacío (VFD) con una Pila de 3 V y una Pila de 9 V MÉTODO 1



Notas:

No conectar la Pila de 9 V entre los Filamentos del VFD.
Los dígitos cercanos al (-) de la Pila de 3 V tienen más brillo y los dígitos cercanos al (+) de la Pila de 3 V tienen menos brillo.

Antonio Sánchez Castillo