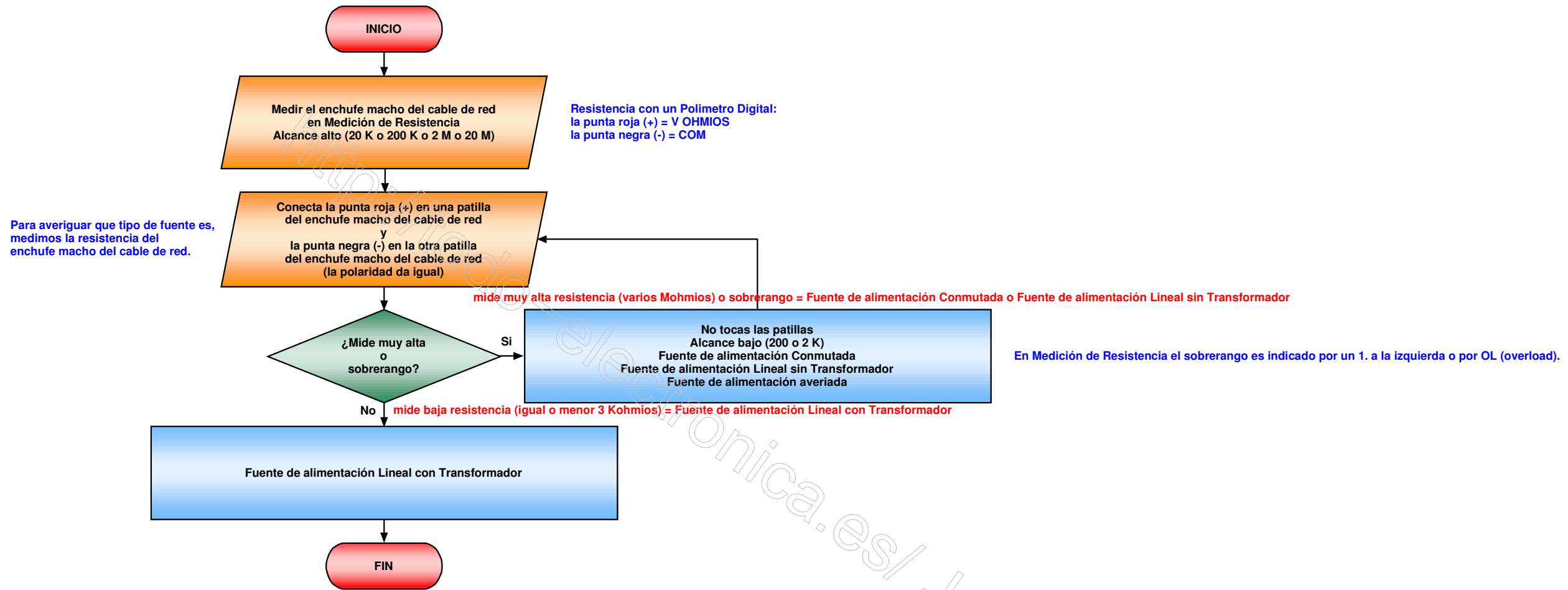


Averiguar si es una Fuente de alimentación Conmutada o Lineal midiendo Resistencia con un Polimetro Digital



Fuente de alimentación Conmutada y Fuente de alimentación Lineal sin Transformador mide muy alta resistencia (varios Mohmios) o sobrerango.
Fuente de alimentación Lineal con Transformador mide baja resistencia (igual o menor 3 Kohmios).

eletronica.es/ José Antonio Sánchez Castillo