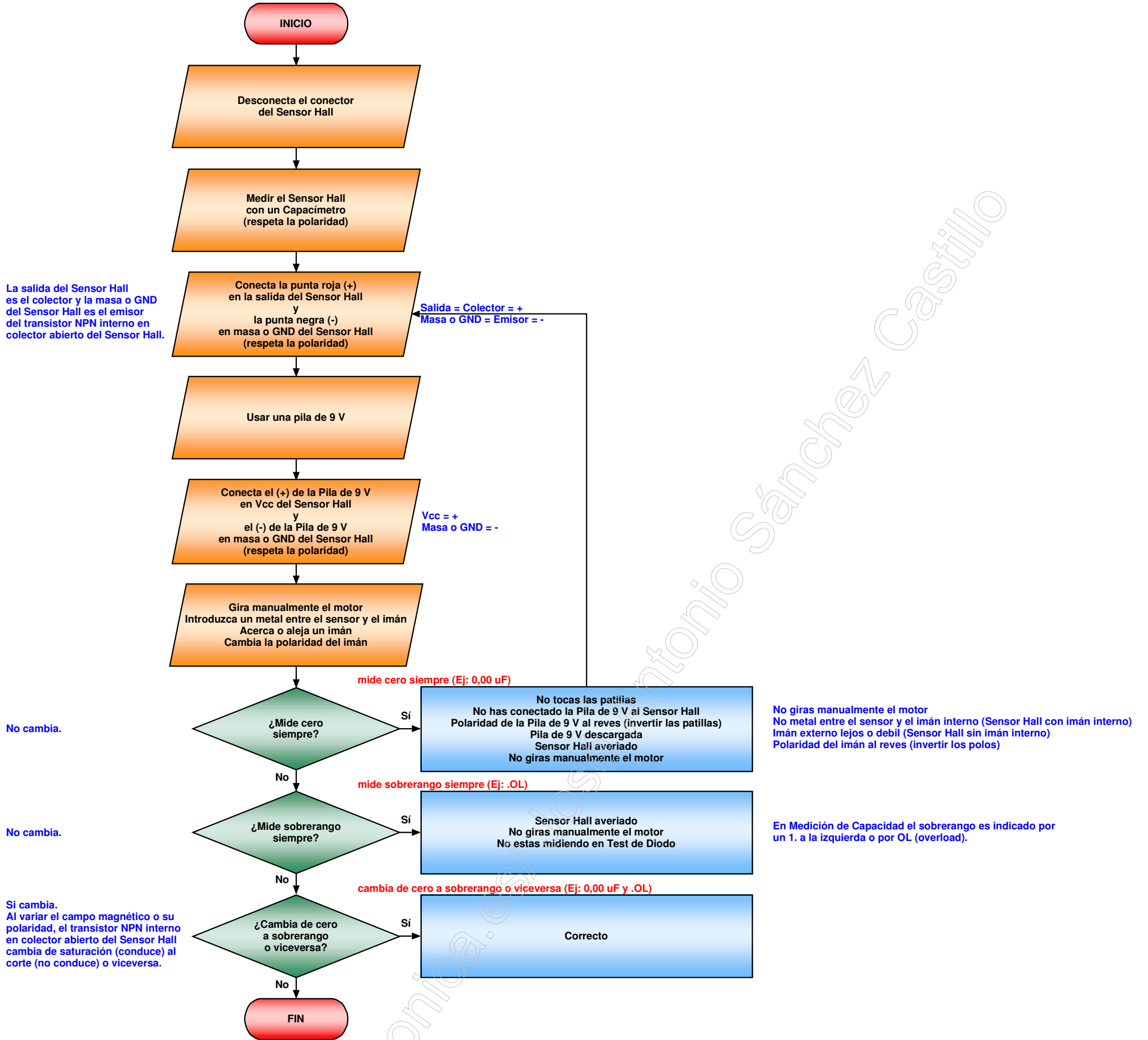


Comprobación de un Sensor Hall con un Capacímetro y una Pila de 9 V



Notas:  
Este método es solo para un Sensor Hall digital.

<http://todo-electronica.es>