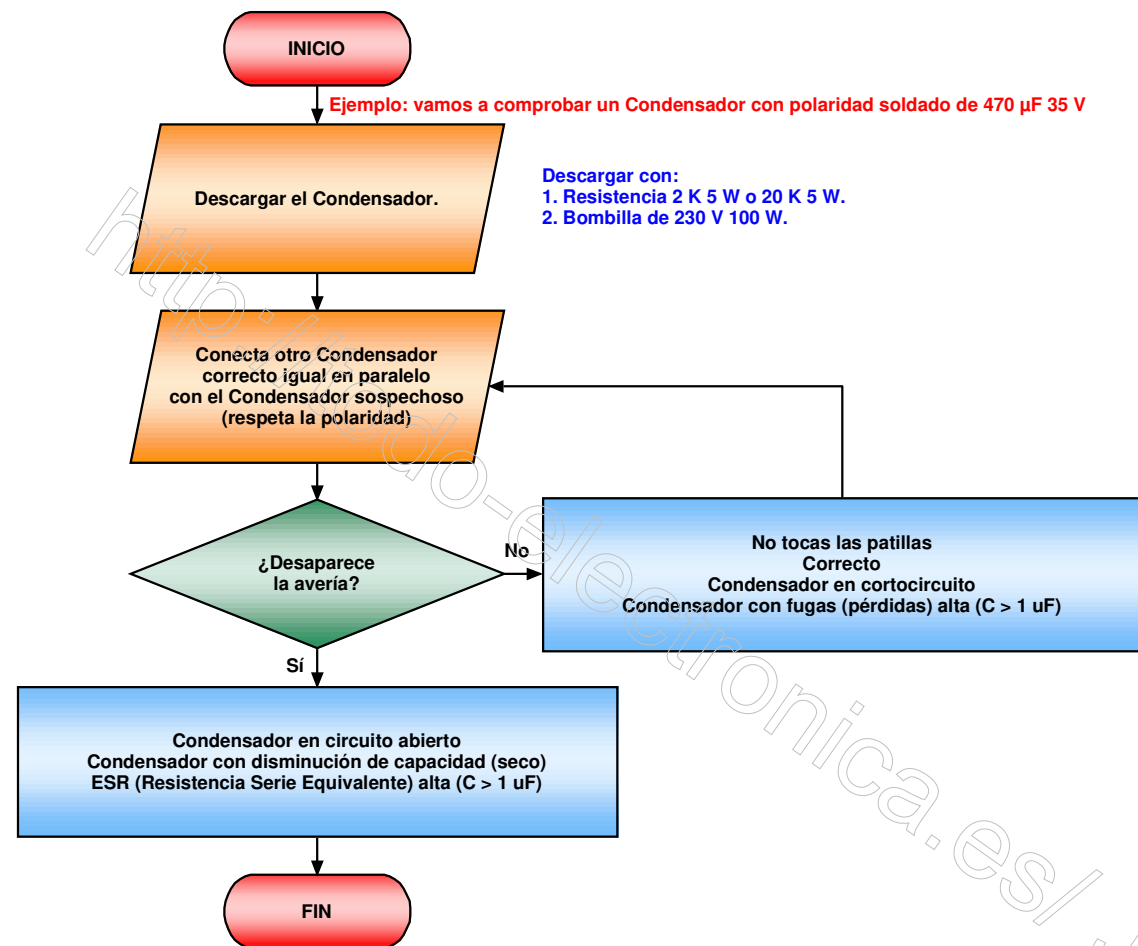


Comprobación de un Condensador conectando otro Condensador en paralelo



Notas:

Este método es peor.

Más peligroso, puede dañar los diodos rectificadores.

No tocar con las manos las patillas (no tocar ninguna patilla).

Este método solo comprueba estas averías: Circuito abierto, Disminución de capacidad (seco), ESR (Resistencia Serie Equivalente).

Con este método no comprobamos: Cortocircuito, Fugas (pérdidas).

http://www.40-electronica.es/ José Antonio Sánchez Castillo