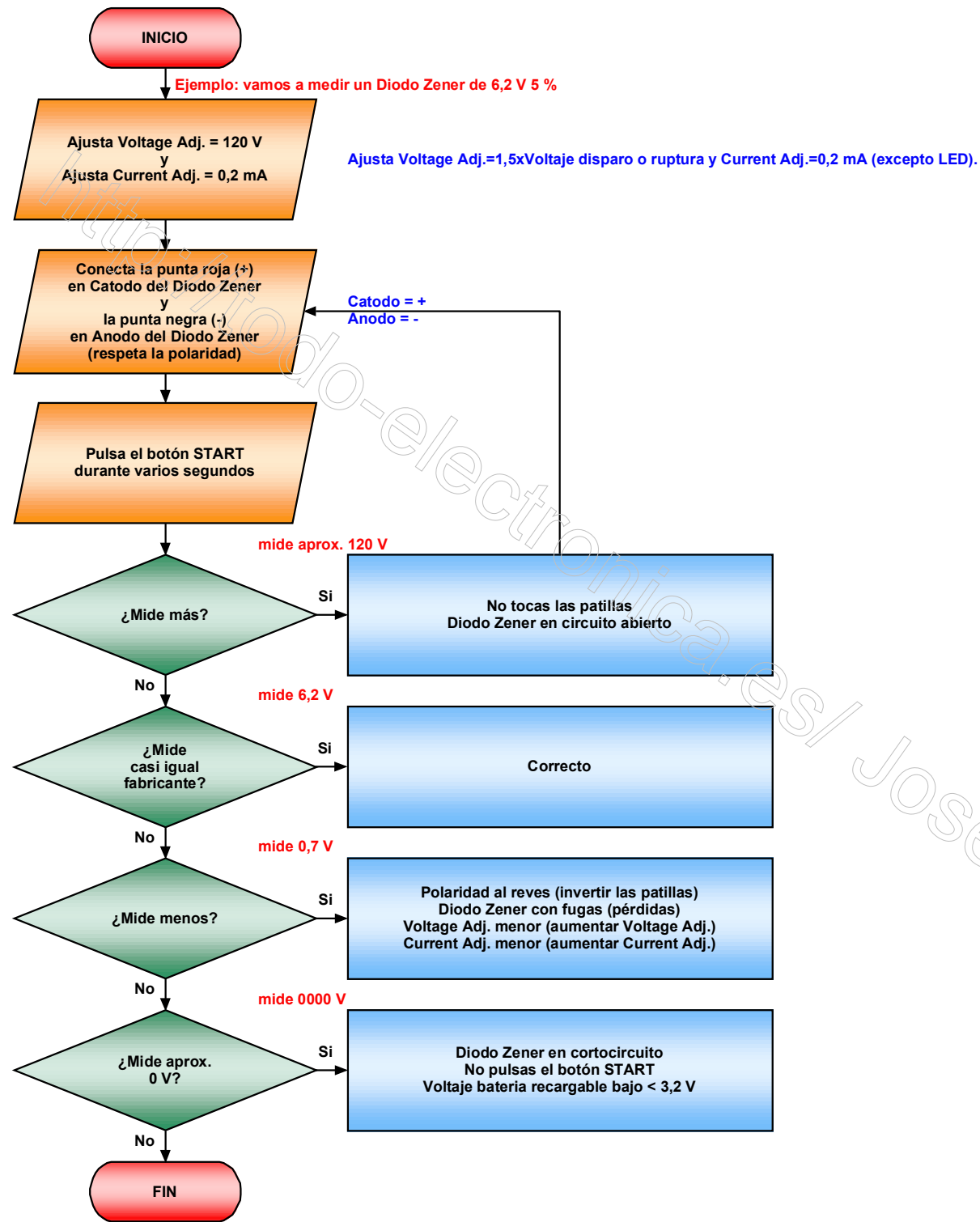


Comprobación de Diodos Zener midiendo con un Probador de Tensión soportada por Transistores



Diodo Zener de 6,2 V 5 % debe medir entre 5,89 V y 6,51 V.

Notas:  
Este metodo es mejor.  
Más preciso.  
Más peligroso.  
No tocar con las manos las patillas al medir (no tocar ninguna patilla).  
Este método solo comprueba estas averias: Diodo Zener en circuito abierto, Diodo Zener en cortocircuito, Diodo Zener con fugas (pérdidas).

José Antonio Sánchez Castillo