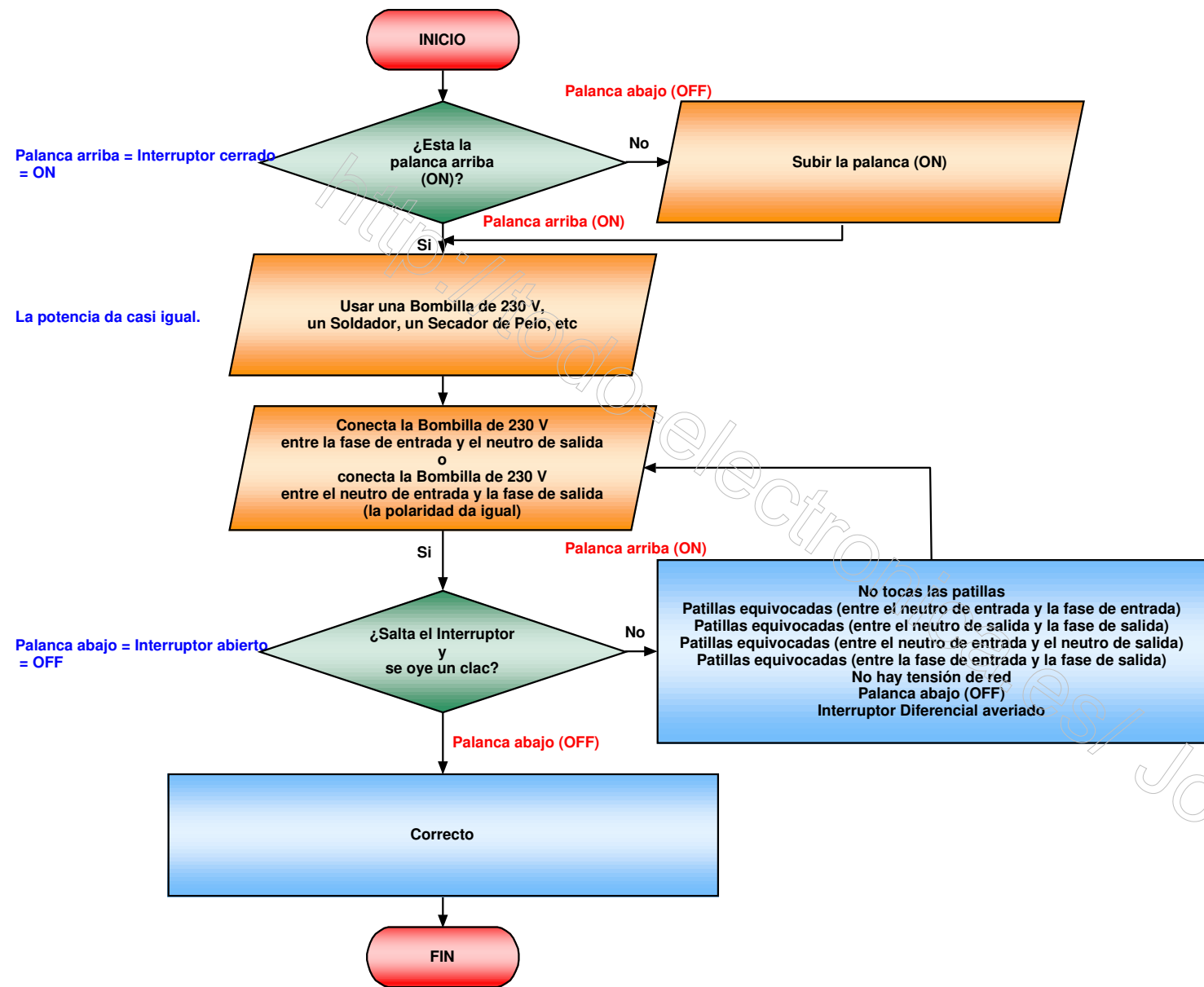


Comprobación de un Interruptor Diferencial con una Bombilla entre fase de entrada y neutro de salida



Notas:
Con este método no comprobamos: el tiempo de disparo y la corriente de disparo.

José Antonio Sánchez Castillo