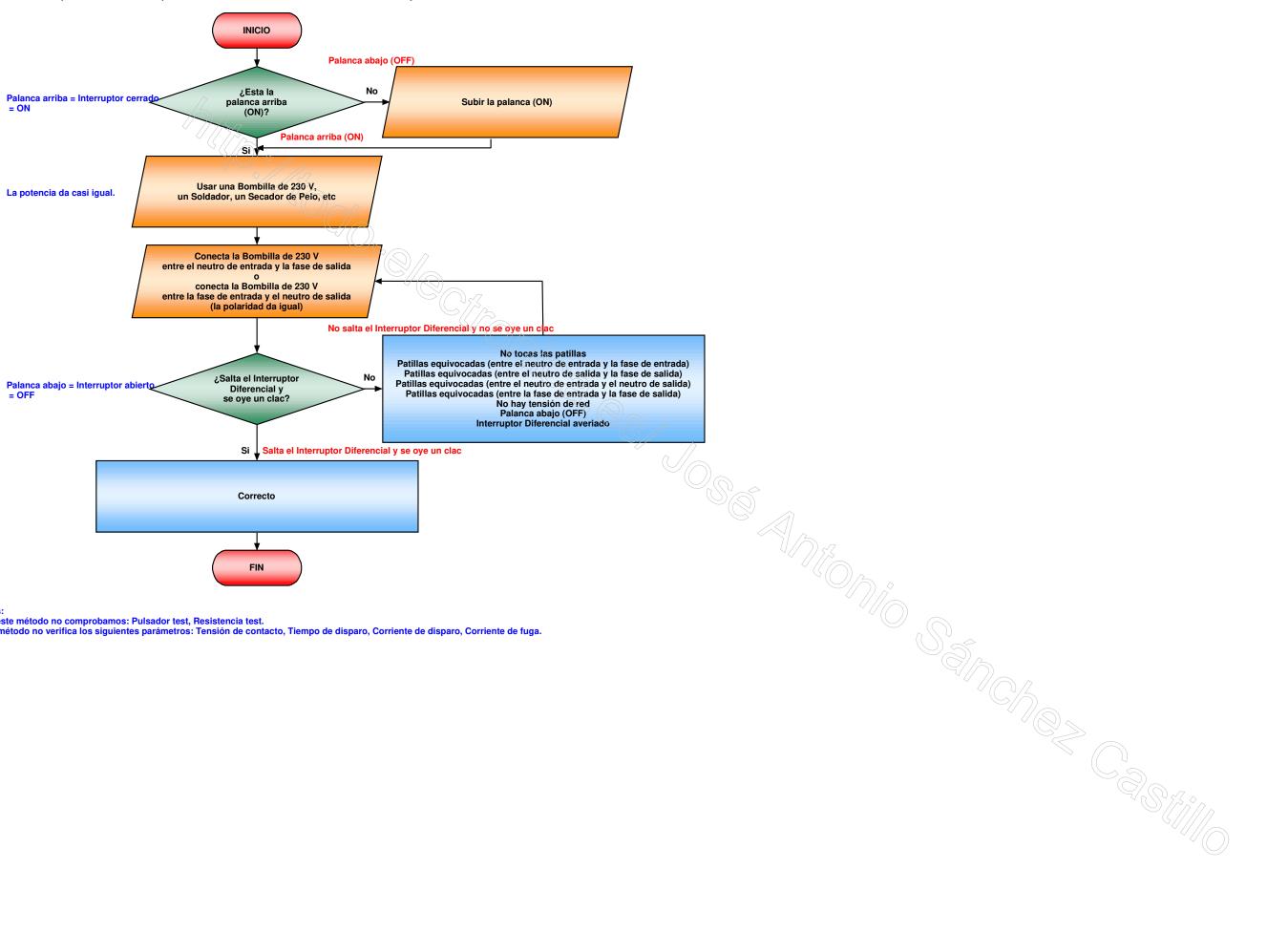
Comprobación de un Interruptor Diferencial con una Bombilla entre neutro de entrada y fase de salida



Con este método no comprobamos: Pulsador test, Resistencia test. todo no verifica los siguientes parámetros: Tensión de contacto, Tiempo de disparo, Corriente de disparo, Corriente de fuga