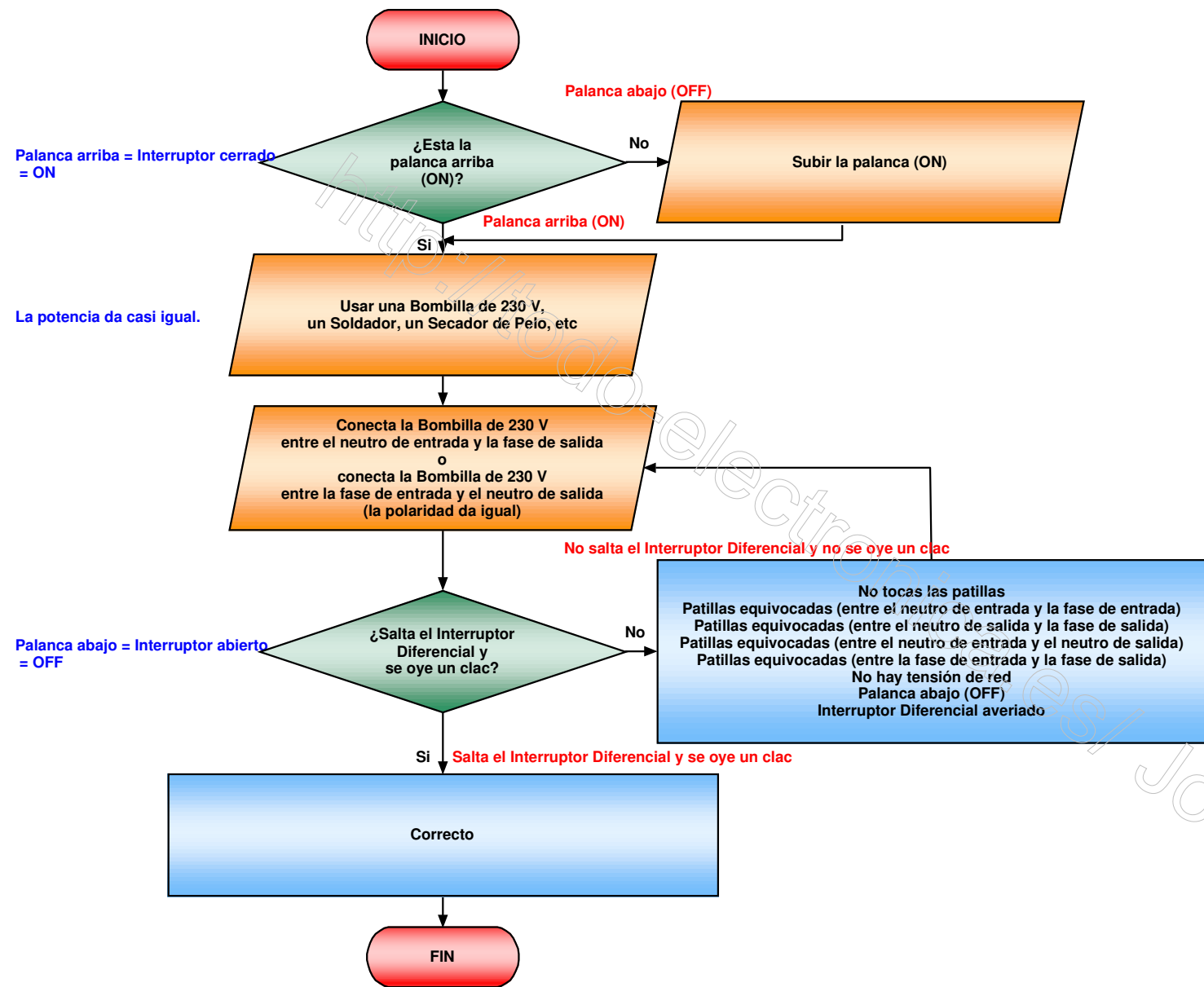


Comprobación de un Interruptor Diferencial con una Bombilla entre neutro de entrada y fase de salida



Notas:
Con este método no comprobamos: el tiempo de disparo y la corriente de disparo.

José Antonio Sánchez Castillo