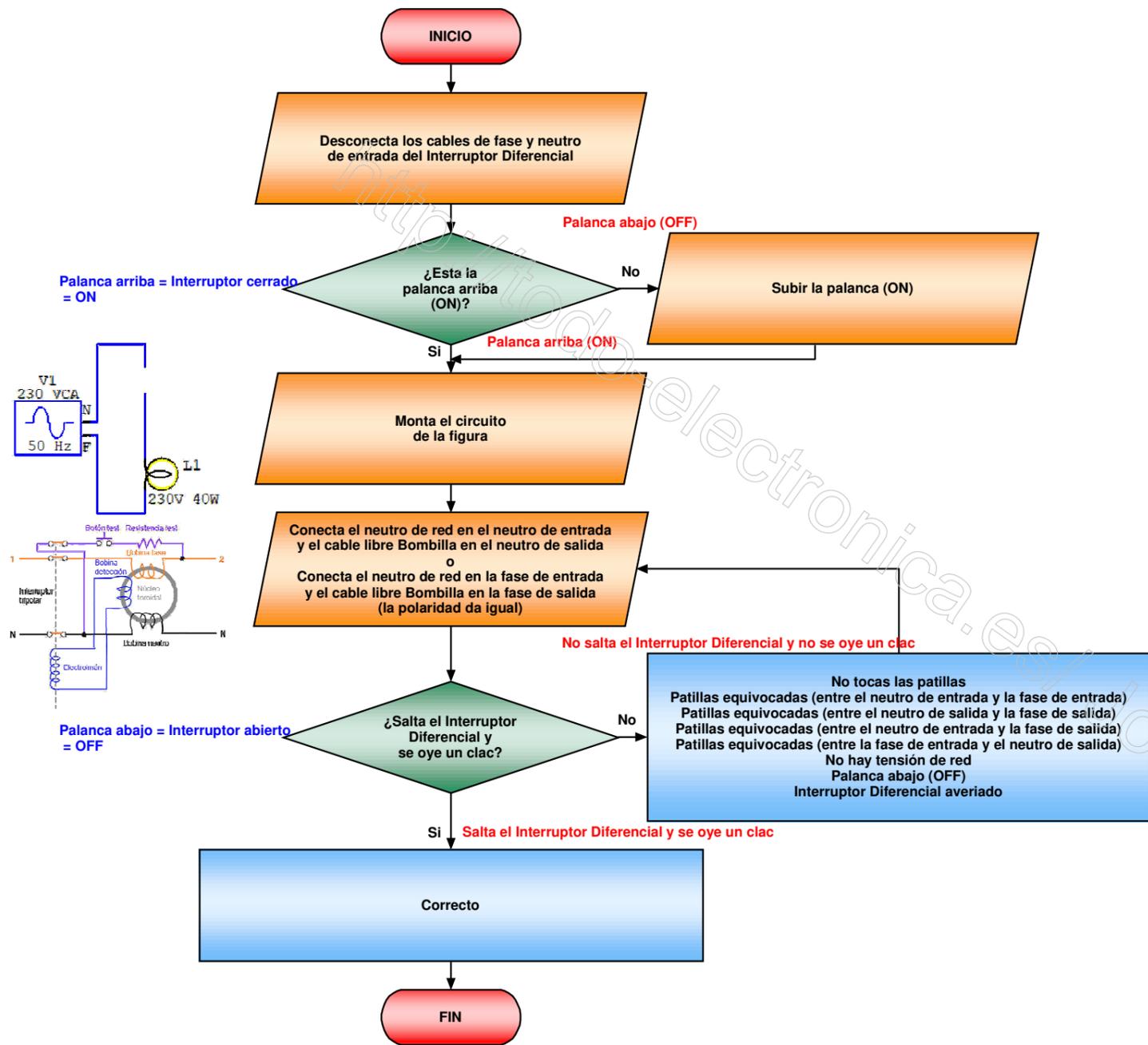


Comprobación de un Interruptor Diferencial con Tensión de Red y una Bombilla en serie entre neutro de entrada y neutro de salida



Notas:
 Con este método no comprobamos: Pulsador test, Resistencia test.
 Este método no verifica los siguientes parámetros: Tensión de contacto, Tiempo de disparo, Corriente de disparo, Corriente de fuga.

José Antonio Sánchez Castillo