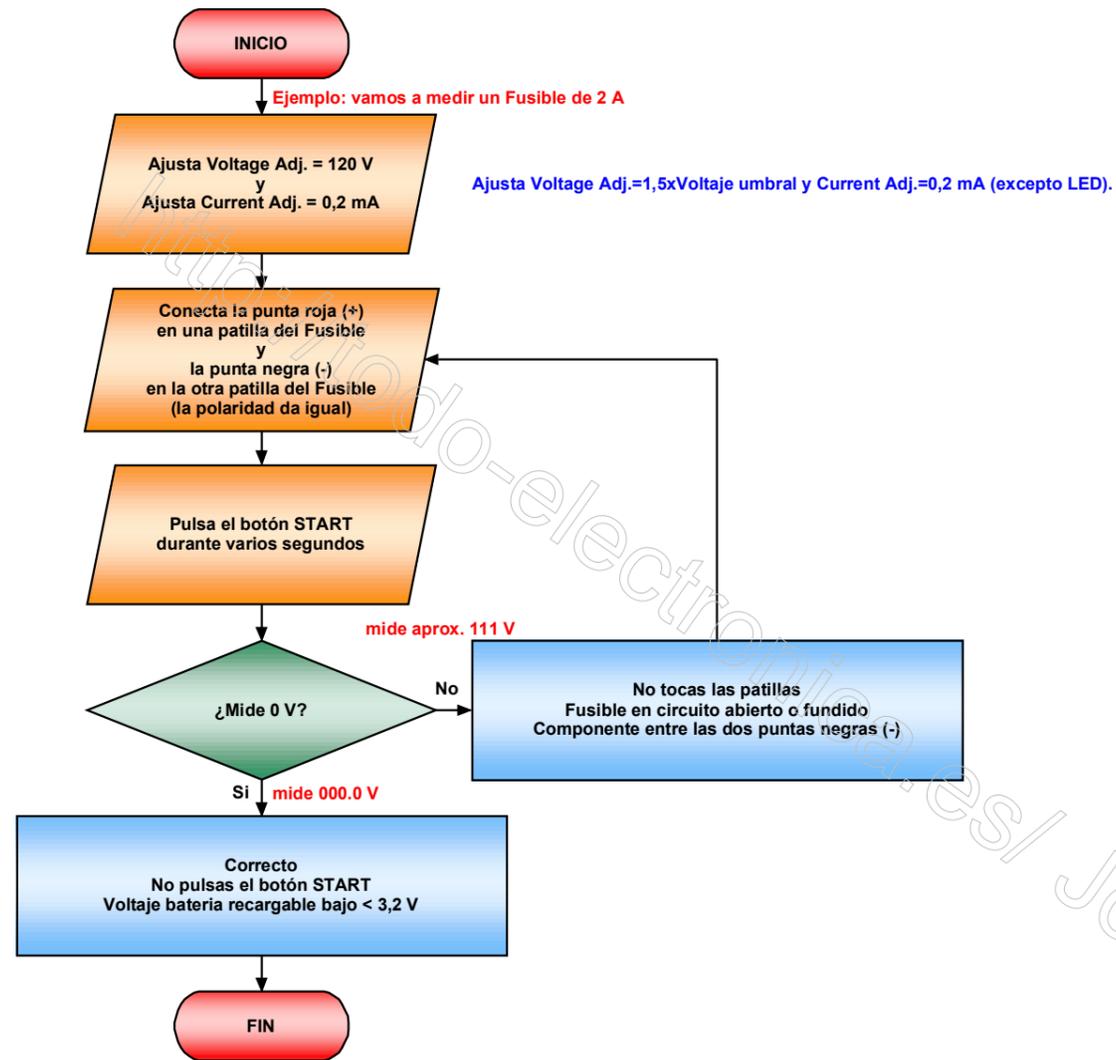


Comprobación de un Fusible midiendo con un Probador de Tensión soportada por Transistores



El voltaje del Fusible debe medir 0 V.

Notas:
Este metodo es mejor.
Más preciso.
Más peligroso.
No tocar con las manos las patillas al medir (no tocar ninguna patilla).
Este método solo comprueba estas averias: Circuito abierto o fundido.

Jose Antonio Sanchez Castillo