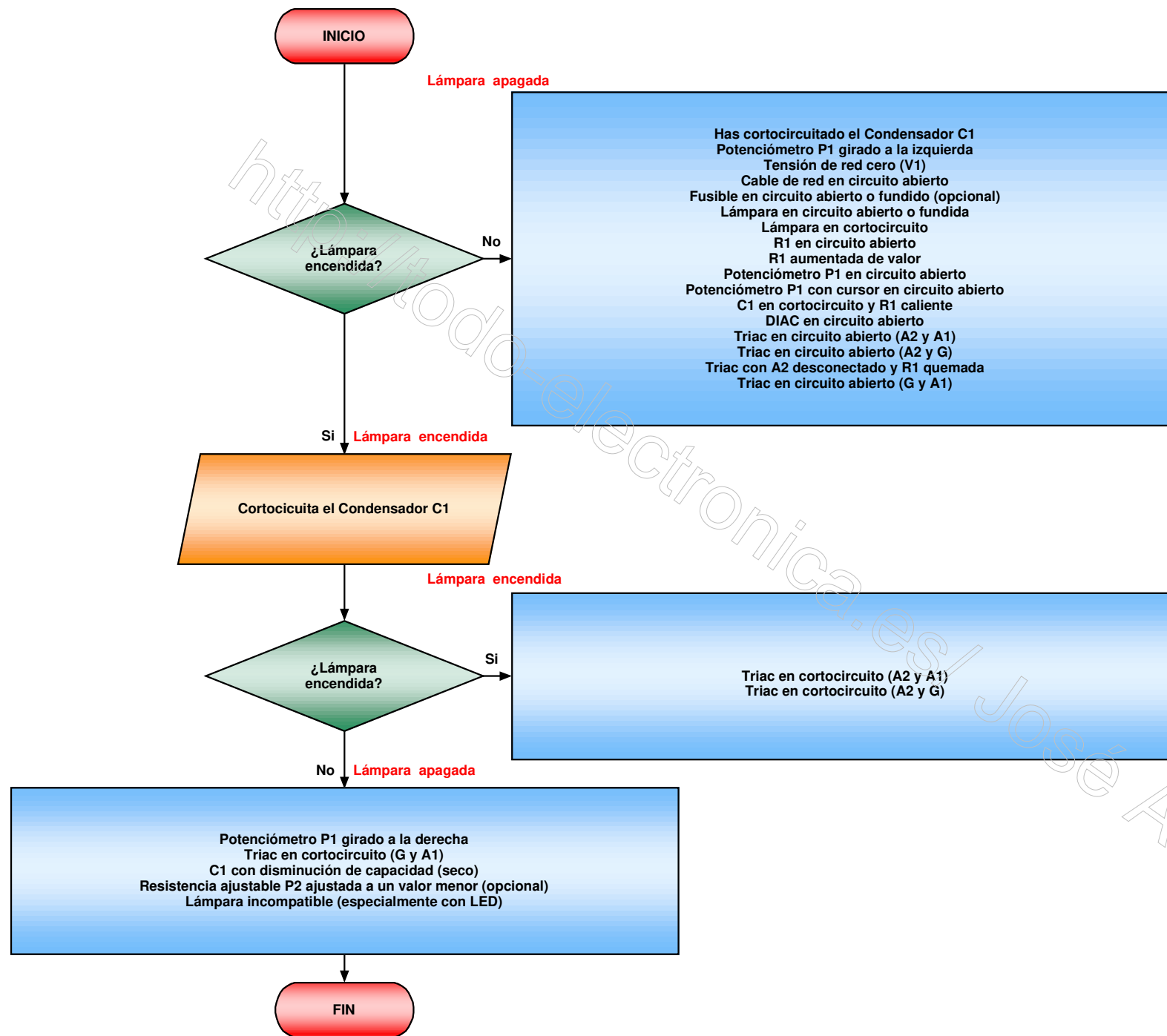


Comprobación de un Regulador de Potencia de CA cortocircuitando el Condensador C1



http://todo-electronica.es/ José Antonio Sánchez Castillo