Comprobación de un Receptor de IR con un Mando a Distancia y un amplificador de audio

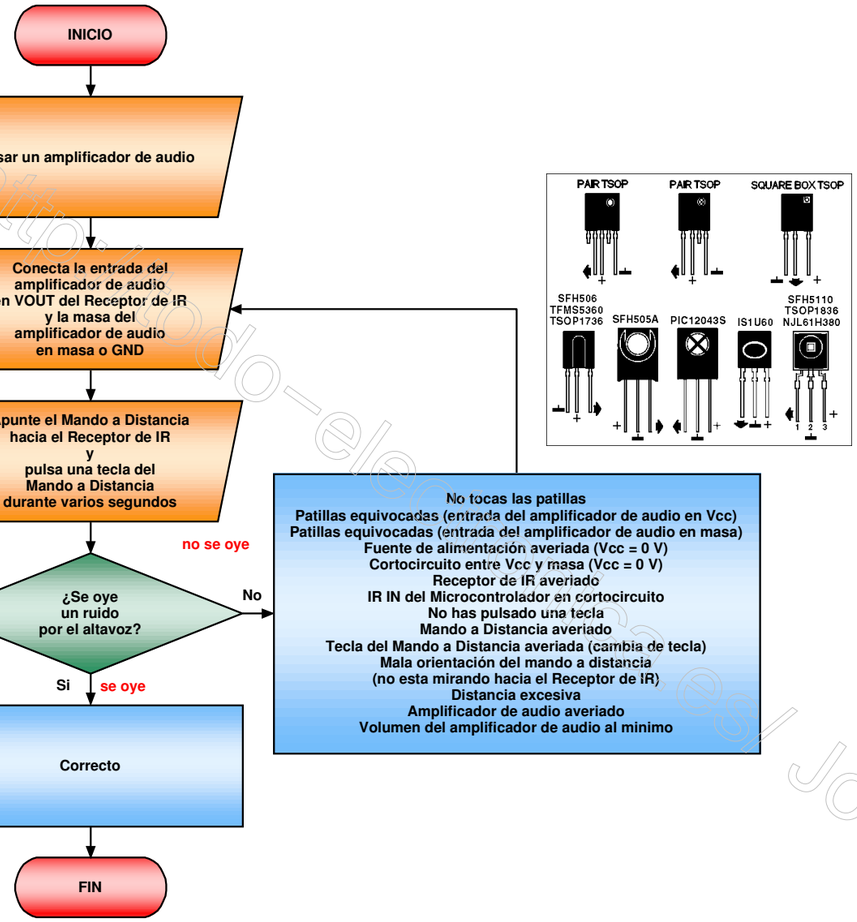

Conecta la entrada del amplificador de audio en IR IN del Microcontrolador y la masa del amplificador de audio en masa o GND

Al pulsar una tecla, hay impulsos y se oyen por el altavoz.

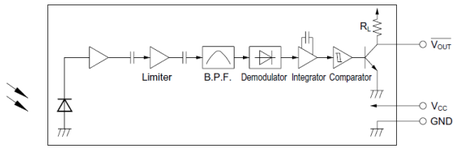

Notas:
Con la masa conectada: se oye fuerte, el Microcontrolador no acepta ordenes del Mando a Distancia y no cambia el Display.
Sin la masa conectada: se oye flojo, el Microcontrolador acepta ordenes del Mando a Distancia y cambia el Display.
No es necesario conectar la masa del amplificador de audio en masa o GND al usar el amplificador de audio del mismo equipo porque ya esta conectada.

http://todo-electronica.es/ José Antonio Sánchez Castillo