



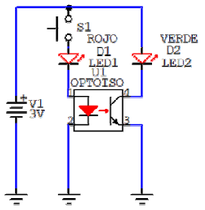
Comprobación de un Optoacoplador con una Pila de 3 V, un pulsador y dos LED




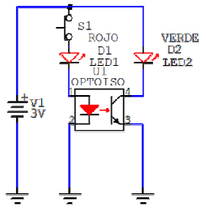

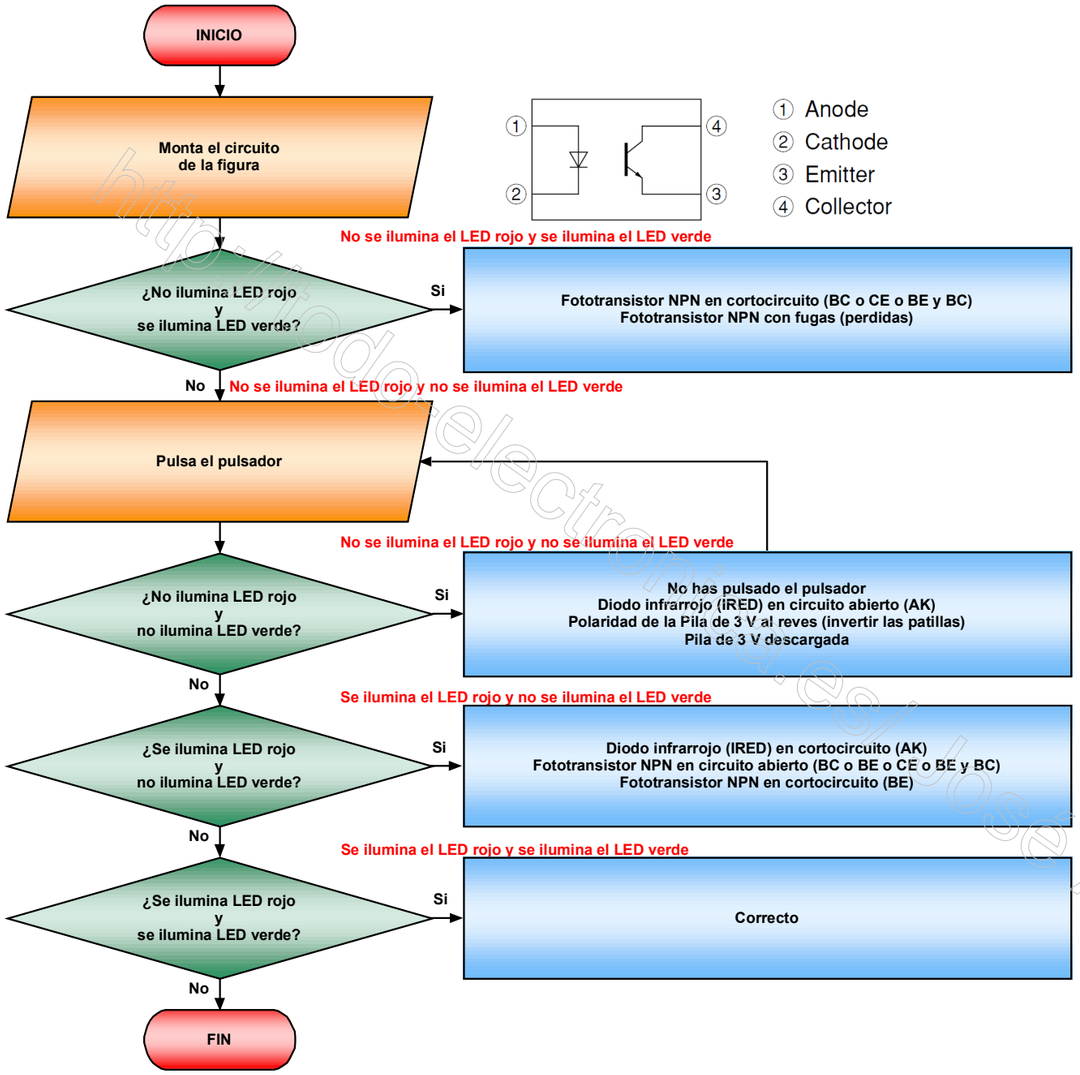

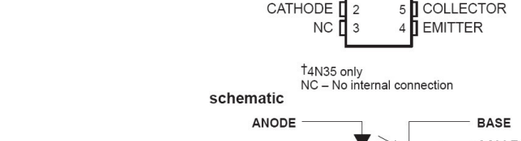

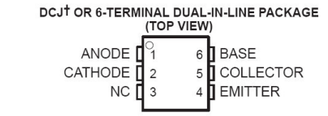

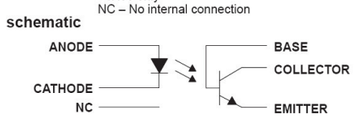

Fototransistor NPN con fugas (perdidas) = Excesiva corriente de fuga

Notas:
Este método es mejor.

http://todoelectronica.blogspot.com/
José Antonio Sánchez Castillo